

广东工业大学考试试卷 (A)

课程名称: 数字逻辑与系统设计 试卷满分 100 分

考试时间: 2018 年 1 月 8 日 (第 19 周 星期 一)


考试形式: 闭卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

请将答案直接写在试卷上!

一、单选题 (每题 2 分, 共 30 分)

- 十进制数 25 用 8421BCD 码表示为 ()。
A. 10101 B. 00100101 C. 10010100 D. 10100
- 某商场的顾客意见信箱, 需要 A、B 两名工作人员同时插入钥匙才可以打开, 这种逻辑关系为 ()。
A. 与关系 B. 或关系 C. 异或关系 D. 无法判断
- 以下说法正确的是 ()。
A. 逻辑变量的取值, 1 比 0 大
B. 在逻辑运算中 $1+1=10$
C. 在逻辑代数中 $1+1=2$
D. 若两个函数具有相同的真值表, 则两个函数必然相等
- 下列标识符 () 是合法的。
A. \$display B. lmux2_1 C. _Flase D. sel?
- 右图所示的触发器中, 假定 Q 的初始状态是 0 态。当接入 CP 时, 触发器 Q 端的状态为 ()。
A. 当 CP 下降沿到来时, 变为 1 态, 并一直保持下去
B. 每当 CP 上升沿到来时便翻转一次状态
C. 一直保持 0 态
D. 当 CP 上升沿到来时, 变为 1 态, 并一直保持下去
- ``timescale 100ns/10ns` 表示 ()。
A. 时间单位 10ns B. 时间单位 100ns
C. 时间精度 1ns D. 时间精度 100ns

 

7. 右图是共阴极七段 LED 数码管显示译码器框图, 要显示字符 "C", 则译码器输出 a~g 应为 ()。

- A. 1110111 B. 0011111 C. 1001110 D. 0111101

8. 在一个 8 位的存储单元中, 能够存储的最大无符号整数是 ()。

- A. $(256)_{10}$ B. $(127)_{10}$ C. $(377)_8$ D. $(255)_{10}$

9. `reg reg[7:0]` 表示 ()。

- A. reg 是 1 个 8 位的向量 B. reg 是 7 个元素组成的数组
C. reg 是 1 个 7 位的向量 D. reg 是 8 个元素组成的数组

10. 利用卡诺图化简逻辑函数时, 8 个相邻的最小项可消去 () 个变量。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11. 若在编码器中有 50 个编码对象, 则要求输出二进制代码的位数为 () 位。

- A. 5 B. 6 C. 10 D. 50

12. 把一个五进制计数器和一个四进制计数器串联可得到 () 进制计数器。

- A. 4 B. 5 C. 9 D. 20

13. 若有一个模块的文件名为: AdderFile.v, 模块详细定义为:


```
module Adder (a, b, s, c);
    .....
endmodule
```

测试平台文件名为 TestAdderFile.v, 详细代码为:

```
module TestAdder;
    .....
    Adder coder(pa, pb, ps, pc);
    .....
endmodule
```

则进行 Libero IDE 环境中的 ModelSim 仿真前, 应在 Options 设置 (下图) 中, 将 "Testbench module name" 设为 ①, 将 "Top level instance name in the testbench" 设为 ②。 ()

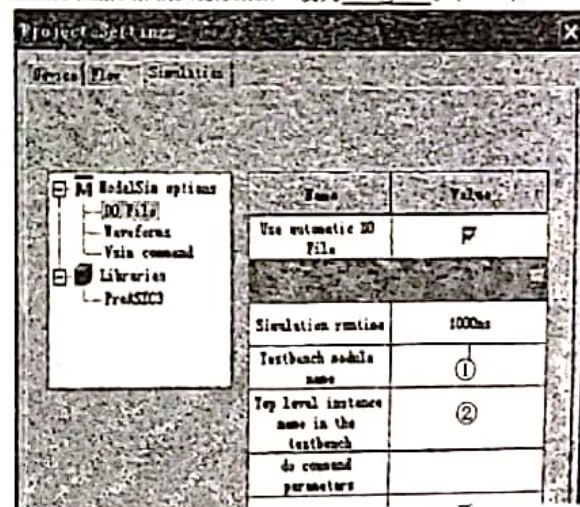- A. ① AdderFile ② TestAdder
B. ① TestAdder ② coder
C. ① TestAdderFile ② Adder
D. ① Adder ② coder



14. 有如下代码，运行后 sum 的结果为 ()。

```
reg [2:0]sum, data1;
reg [1:0]data2;
initial
begin
    data1=b111;
    data2=b11;
    sum=data1+data2;
end
```

- A. 4'b1010 B. 3'b010 C. 溢出出错 D. 3'b110

15. 在没有修改设计代码的情况下，关于三次仿真描述正确的是 ()。

- A. 延迟会慢慢被修正，越来越小
B. 前两次仿真结果正确，不代表第三次也正确
C. 布局布线前后的两次仿真结果是完全一样的
D. 每次仿真的结果完全一致

二、填空题 (每空 1 分，共 15 分)

- 在 Verilog 中，最常见的程序描述风格有_____风格、_____风格和_____风格。
- 在 Verilog 中，6'HZ 中的“6”是指_____。
- 对于 JK 触发器，若要置 1 功能，则 JK =_____。
- 在 Verilog 中，想要声明 pa 为 16 个 8 位 reg 变量构成的存储器，请完善以下语句：reg _____；
- 在 Verilog 中，运算符“<<”指的是_____。
- “测试平台”的定义：_____。

7. 某组合电路输入为 a、b、c，输出为 $y=a \& b \& c$ ，需要监控变量 a、b、c 的变化，则该电路描述中

always 的事件表达式应写为 always@ (_____) $y=a \& b \& c$ ；


- 在 Verilog 中，表达式“4'b1100>>1”的运算结果是_____。
- Libero IDE 里完成 Simulation (仿真) 功能的工具名称是_____。
- 时序电路在结构上，通常包含组合电路和_____，它的输出状态必须_____到组合电路的输入端，与输入信号一起，共同决定组合电路的输出。
- 时序电路按输出和输入的关系分类，可分为_____型和_____型。

三、简答题 (共 30 分)

1. 分析下图所示的有符号数加法器逻辑图，回答问题。(5 分)


(1) 写出 OF 的逻辑表达式；(2 分)

 (2) 当 $A_3A_2A_1A_0=1100$ 、 $B_3B_2B_1B_0=1010$ 、 $C_{in}=1$ 时，是否发生溢出？请写出 $S_3S_2S_1S_0$ 的输出结果，并写出输入、输出所对应的十进制数运算式。(3 分)



2. 分析下图所示电路，写出输出函数、各激励函数、次态函数，列出状态表，并画出状态图、时序图 (设初始状态为 001)，说明电路功能。(10 分)

说明：以下已列出主要步骤，考生只需直接填写即可。

 

解：

(1) 输出函数为：


下图为水箱液位监测示意图，S1、S2、S3 是液位传感器，其输出为 A、B、C。当液位达到 S1 及以上位置时，A 输出为“1”，否则为“0”；液位达到 S2 及以上位置时，B 输出为“1”，否则为“0”；液位达到 S3 及以上位置时，C 输出为“1”，否则为“0”。请设计一组合电路，当液位在 S1 以上（含 S1）或 S3 以下时，红灯 R 亮；当液位在 S1、S2（含 S2）之间时黄灯 Y 亮；当液位在 S2、S3（含 S3）之间时绿灯 G 亮。设灯亮为“1”，灯灭为“0”。试建立此逻辑命题的逻辑函数表达式，用卡诺图进行化简，并画出逻辑电路图。（15 分）

说明：以下已列出主要步骤，考生只需直接填写即可。

解：根据描述可得以下真值表：

A	B	C	R	Y	G
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

逻辑表达式：

 

R	BC			
	00	01	11	10
0				
1				

Y	BC			
	00	01	11	10
0				
1				

G	BC			
	00	01	11	10
0				
1				

逻辑电路图：

四、综合设计题（第1题10分，第2题15分，共25分）

1. 用 Verilog 设计一个 8 位可逆计数器。（10 分）

可逆计数器根据计数脉冲的不同，控制计数器在同步信号脉冲的作用下，进行加 1 或者减 1 操作，带异步清零端，计数方向由控制端 updown 控制，C_B 为进位或借位输出。真值表如下：

clr	updown	clk	$Q_7, Q_6, Q_5, Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$	C_B
1	X	X	0 0 0 0 0 0 0 0	0
0	1	↑	加 1 操作	*
0	0	↑	减 1 操作	**

* $C_B = \text{updown} \cdot Q_7 \cdot Q_6 \cdot Q_5 \cdot Q_4 \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$ （当 updown=1 时）


** $C_B = \overline{\text{updown}} \cdot \overline{Q_7} \cdot \overline{Q_6} \cdot \overline{Q_5} \cdot \overline{Q_4} \cdot \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$ （当 updown=0 时）

请写出模块代码（不需要写测试平台）。


```
module counter8(clk, updown, clr, Q, C_B);
```

ndmodule

 2. 我们在按下按键时，常常会发生释放不及时，致使按键一直处在被按下的状态。请设计一个电平到脉冲的转换器 FSM 状态机，将按键按下的电平信号转换为脉冲信号，示意图如下图所示。（15 分）



时序示意图如下：

 

(1) 画出摩尔机的状态转换图：

(2) 写出该模块的 VerilogHDL 代码（用三 always 模块方式）

(3) 写出测试平台代码。